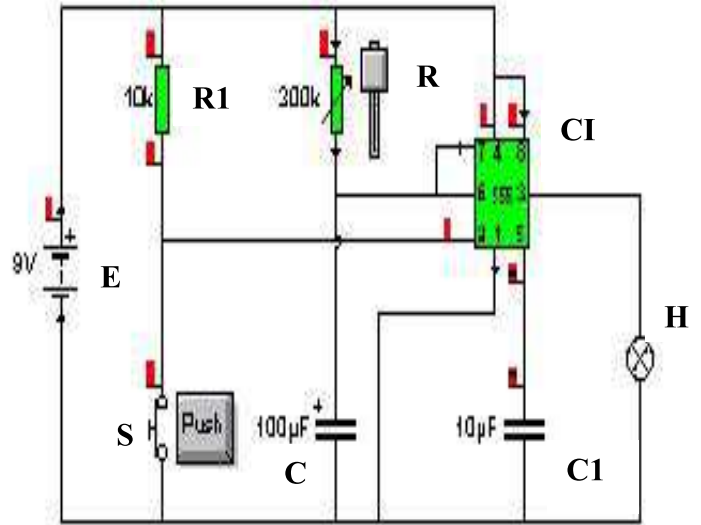


أكمل الجدول التالي متمما صياغة الوظائف ومحددا خاصياتها؟

الترتيب	الرمز	الوظيفة	المعيار	المستوى	الليونة
01	ور			20G	± 1 octet
02	وت2			سلامة تامة	
03	وت3			5V 30mA	$\pm 0.5V$ $\pm 0.1mA$
04	وت1				غ ± 0.1

أتمم أسماء المكونات لدارة المؤقت الالكتروني:

المكون	أسم المكون
R	
C	
H	مصباح
CI	
S	
E	مصدر تغذية



ضع علامة في الخانة المناسبة:

- ☐ مدة إضاءة المصباح هي مدة : شحن المقاوم R ☐ شحن المكثف C1 ☐ شحن المكثف C
☐ لتغيير شدة التيار الكهربائي : نغير قيمة R ☐ نغير قيمة المكثف C1 ☐ نغير قيمة R1