الإسم	فرض تأليفي	الإستاذ:أحمد
:اللقب	في مادة التربية التكنولوجية	السنة الدر اسية:2020/2019
7B		

1/أكمل تعمير الجدول

2/ماهي وظيفة الصهيرة ?

رمز المكون	إسم المكون
	الصهيرة
	زر ضاغط
	صمام مشع

علما أن الأمبير ماتر الإبري أشار إلى 45 تدريع في السلم
و 100 وإن العيار الذي تم اختياره هو 0.9
3/حدد شدة التيار الكهربائي في الدارة

••••••
•••••
4/أتمم الجمال الناقص
 يتم حماية الدارة ب
-لقيس جهد التيار الكهربائي نستعمل
-لقيس شدة التيار الكهربائي نستعمل
5/أكمل الجدول ب (مستمر) أو (متردد)



